



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

Laboratorio di Elettronica - Timer 555 Tavolo 2Sx

Gruppo:

Raffaele Giacomo Giovanni Di Maio

Matricola 1053435

Nicholas Iotti

Matricola 1058728

Giorgio Passarella

Matricola 1079287

Emilio Meroni

Matricola 1080976

Anno Accademico 2025–2026

Progettazione Circuito Digitale

Dato un numero X compreso tra 0 e 15, rappresentabile tramite 4 bit, l'obiettivo è stato quello di realizzare un circuito digitale in grado di fornire in uscita $Q = 1$ se e solo se $X \geq 10$. Poiché sono necessarie 16 combinazioni (2^4), l'idea è stata quella di utilizzare un componente *dip switch* a 4 interruttori. I 4 bit in ingresso all'integrato 4093, composto da 4 porte NAND, sono forniti dal *dip switch* stesso collegato come figura 2b. Chiudendo l'interruttore, il bit passa da 0 a 1 mentre aprendolo passa da 1 a 0. In uscita all'integrato 4093 è stata collegata una resistenza di circa $2\text{ k}\Omega$ con in serie un LED per verificare il corretto funzionamento del circuito: il LED si accende quando $X \geq 10$ e rimane spento quando $X < 10$. La tensione di alimentazione del circuito è pari a 5 V.

$$b_2 \cdot b_3 + b_3 \cdot b_1 \quad \Rightarrow \quad \overline{\overline{b_2 \cdot b_3} \cdot \overline{b_3 \cdot b_1}}$$

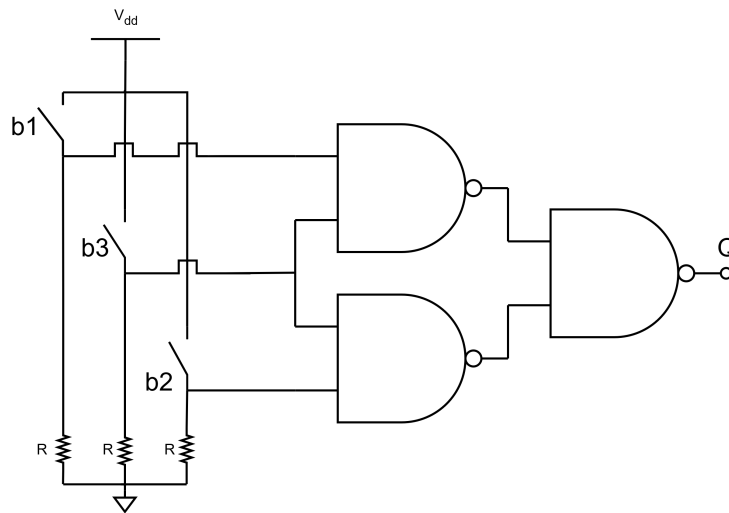


Figura 1: Schematico circuito implementato.

X	b_3	b_2	b_1	b_0	Q
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

(a) Tabella della verità.

		$b_1 b_0$			
		00	01	11	10
$b_3 b_2$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	1

(b) Mappa di Karnaugh.

Figura 2: Tabella della verità e mappa di Karnaugh.

1 Timer 555

Il timer 555 è un circuito integrato molto diffuso grazie alla sua versatilità. Internamente è composto da:

- un partitore resistivo che crea due soglie di riferimento, una a $\frac{1}{3}V_{cc}$ e l'altra a $\frac{2}{3}V_{cc}$;
- due comparatori che confrontano la tensione sul condensatore con queste due soglie;
- un latch set-reset che determina lo stato in uscita seguito poi da una porta NOT che determina l'uscita vera e propria;
- un MOSFET di scarica assimilabile a un interruttore.

Questi blocchi permettono di realizzare diverse configurazioni operative:

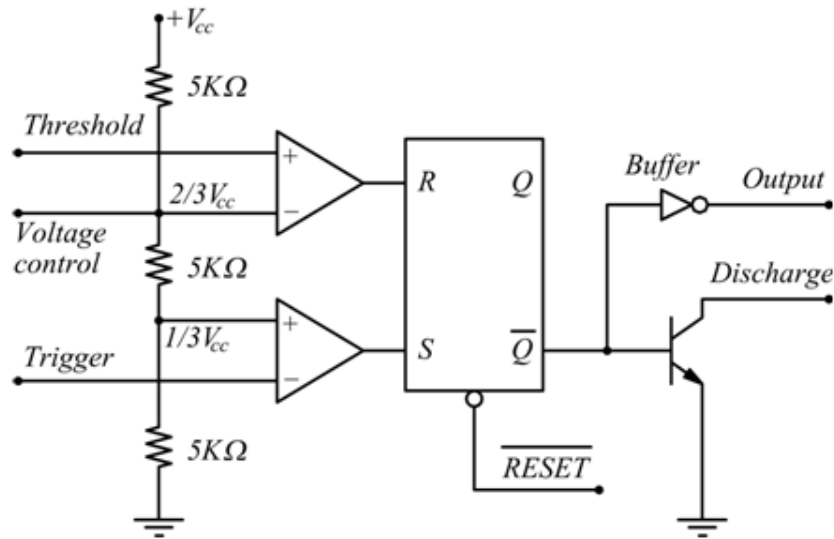


Figura 3: Circuito del Timer 555.

- Monostabile: genera un impulso di durata predefinita in presenza di un impulso di trigger.
- Bistabile: viene utilizzato come flip-flop set-reset mantenendo il segnale di uscita finché non arriva un segnale di set/reset.
- Astabile: produce una forma d'onda periodica senza bisogno di segnali esterni.

1.1 Monostabile

La configurazione monostabile, presentata a figura 4, è spesso utilizzata per effettuare lo *switch debouncing*.

Gli interruttori, generalmente, sono soggetti a un rimbalzo meccanico quando premuti e, per tale motivo, si possono verificare degli impulsi spuri. La configurazione monostabile permette di eliminare quest'ultimi generando un impulso di durata fissa, proporzionale a R_1 e C_1 :

$$t = 1.1 \cdot R_1 \cdot C_1$$

Per ottenere una durata dell'impulso di circa 2 secondi, il circuito è stato dimensionato con i valori riportati a tabella 1. Inoltre è stato aggiunto un LED finale, collegato al resto del circuito tramite una resistenza da 2.1 kΩ, per verificare il corretto funzionamento.

Il funzionamento del circuito è il seguente:

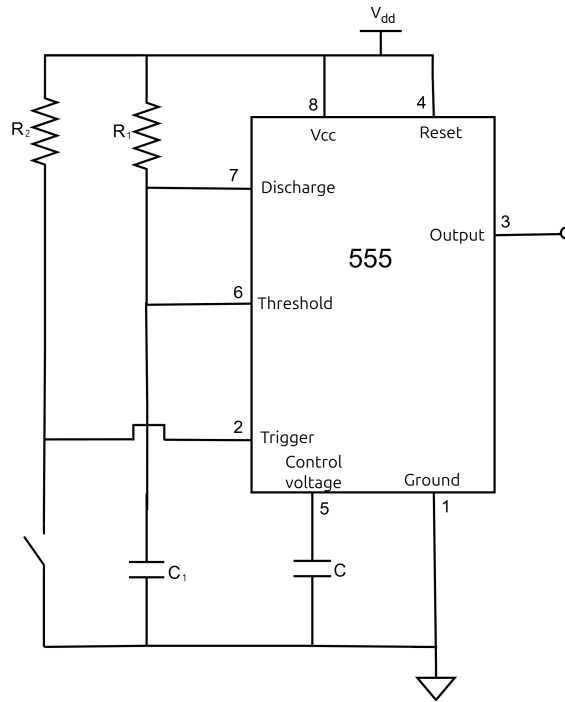


Figura 4: Schematico del circuito monostabile.

Grandezza	Valore
C	$19.5 \mu F$
R_1	$101.5 k\Omega$
R_2	$11.8 k\Omega$

Tabella 1: Valori utilizzati nel circuito monostabile.

1. A inizio si ha che: il *trigger* è mantenuto a V_{cc} , V_{out} è pari a LOW, di conseguenza la capacità C_1 è scarica.
2. Quando il *trigger* viene posto a una tensione inferiore di $V_{cc}/3$, grazie alla pressione di del pulsante, si effettua il **set** nel *flip-flop D*. Con l'effetto di:
 - Porre l'uscita $V_{out} = \text{HIGH}$;
 - Spegner il transistor del *discharge* facendo si che la capacità possa caricarsi.

3. La capacità si continua a caricare finché non supera la tensione di $\frac{2}{3}V_{cc}$, attivando il **reset** del *flip-flop* *D*. Ponendo nuovamente l'uscita **HIGH** e scaricando la capacità.

Per acquisire correttamente l'impulso è stata utilizzata la modalità *single* dell'oscilloscopio, impostando il *trigger* a $V_{DD}/2 = 5\text{ V}$ sul fronte di discesa del segnale, a figura 5.

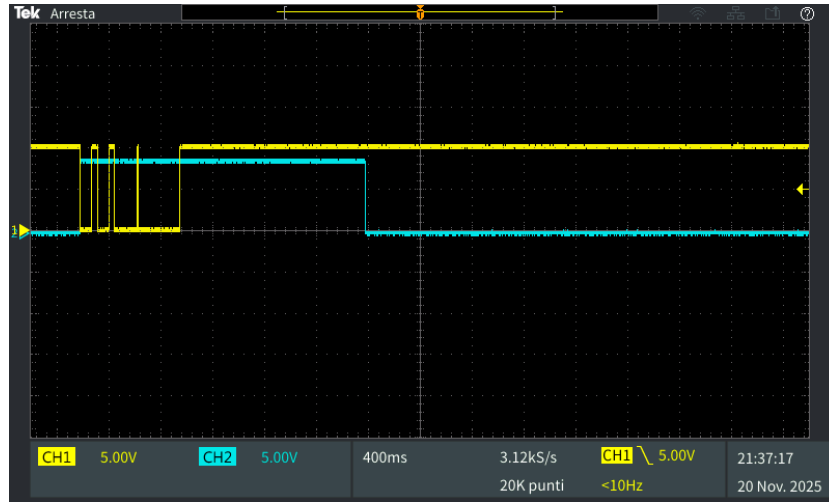


Figura 5: In giallo la serie di impulsi spuri dovuti al *switch debouncing*, mentre in azzurro il segnale generato dal monostabile.

1.2 Astabile

In questa configurazione il periodo e il duty cycle dipendono dal circuito RC esterno. Nel nostro caso quest'ultimo è uguale a $\frac{T_1}{T}$ cioè pari a $\frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$. Di conseguenza la carica del condensatore dipende da $R_A + R_B$ mentre la scarica dal solo R_B . Dimensionando il circuito per ottenere una frequenza di 1 kHz, sono stati scelti $R_A = 11.8\text{ k}\Omega$, $R_B = 4.7\text{ k}\Omega$ e $C = 70\text{ nF}$. È stato poi verificato che il periodo teorico,

$$T = T_1 + T_2 = \ln 2 \cdot (R_A + 2R_B)C,$$

coincidesse con quello misurato.